

CMOS: resultados

1. - a) NOT.

b) Out = 1 ; transistores ON: P1, N2 e P3.

2. - a)

3. - $Y = A + B + C.D$

4. - a) $\overline{\overline{A+B} + A.C}$

b) Out = 1 ; transistores ON: N1, P2, P3, P4 e N5.

5. - a) $Y = A + B.C$

6. - a) $v_{O2} = (v_A + v_B) \cdot v_C$

b)

Estado	CLK	v_A	v_B	v_C	v_{O1}	v_{O2}	N_A	N_B	N_C	N_1	P_1	N_2	P_2
1	0	0	0	0	1	0	Off	Off	Off	Off	On	On	Off
2	1	1	0	0	1	0	On	Off	Off	On	Off	On	Off
3	0	0	0	0	1	0	Off	Off	Off	Off	On	On	Off
4	1	0	0	1	1	0	Off	Off	On	On	Off	On	Off
5	0	0	0	0	1	0	Off	Off	Off	Off	On	On	Off
6	1	0	1	1	0	1	Off	On	On	On	Off	Off	On

7. - a) $A=B=0 \rightarrow Y=0$; b) $A=1$ e $B=0 \rightarrow Y=1$;

c) $A=0$ e $B=1 \rightarrow Y=1$ d) $A=B=1 \rightarrow Y=0$;

e) XOR.

8. - a) $Q=0$

b) Off: M_{P3} ; M_{P4} ; M_{N2} ; M_{P1}

c) On: M_{P3} ; M_{P4} ; M_{P2} ; M_{N1} $V_{CD} = V_{DD}$