

Nome e Apelido: _____ Assinatura: _____ N. Mec.: _____

Grupo I

1. [1 valor] O seguinte código VHDL descreve um multiplexador 8:1, mas apresenta omissões e erros de sintaxe. Corrija-o: pode fazê-lo sobre o código fornecido; risque e escreva à frente o código correto e/ou acrescente o que falta.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity Mux8_1 is
    port map(sel      : std_logic_vector(____ downto 0);
            dataIn    : std_logic_vector( 7 downto 0);
            dataOut    : std_logic);
end Mux8_1;

architecture _____ of _____ is
begin
    dataOut => dataIn(0) when (sel = '000') else
                dataIn(1) when (sel = '001') else
                dataIn(2) when (sel = '010') else
                dataIn(3) when (sel = '011') else
                dataIn(4) when (sel = '100') else
                dataIn(5) when (sel = '101') else
                dataIn(6) when (sel = '110') else
                dataIn(7) when (sel = '111') else
                dataIn;
end BehavAssign;
```

2. [1.5 valores] Escreva o código de um multiplexador 8:1 mas agora baseado num processo em VHDL. Considere a mesma entidade da alínea anterior.

```
architecture BehavProc of Mux8_1 is
begin
    process(
        )
    begin

    end process;
end BehavProc;
```

3. Considere o código VHDL da entidade *top-level* **NewBlock**, que instancia dois multiplexadores 4:1 (entidade **Mux4_1**) e um multiplexador 2:1 (entidade **Mux2_1**).

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity NewBlock is
    port(SW : in std_logic_vector(7 downto 0);
          KEY : in std_logic_vector(2 downto 0);
          LEDR : out std_logic_vector(0 downto 0));
end NewBlock;

architecture Structural of NewBlock is
    signal out_mux : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    mux4l_0: entity work.Mux4_1(BeahvMux4_1)
        port map(dataIn => SW(3 downto 0),
                  sel => KEY(1 downto 0),
                  dataOut => out_mux(0));

    mux4l_1: entity work.Mux4_1(BeahvMux4_1)
        port map(dataIn => SW(7 downto 4),
                  sel => KEY(1 downto 0),
                  dataOut => out_mux(1));

    mux2l : entity work.Mux2_1(BeahvMux2_1)
        port map(dataIn => out_mux,
                  sel => KEY(2),
                  dataOut => LEDR(0));
end Structural;
```


- a) [2 valores] Com base no código fornecido, desenhe o diagrama esquemático do **NewBlock**. Identifique todos os sinais (nomes e dimensões) de entrada/saída de **NewBlock** e todos os sub-módulos.

- b) [0.5 valores] Identifique a função de **NewBlock** e indique o valor lógico de **LEDR[0]**, considerando que **SW[7..0]="10110101"** e que **KEY[2..0]="110"**. Justifique a sua resposta.

Nome e Apelido: _____ Assinatura: _____ N. Mec.: _____

Grupo II

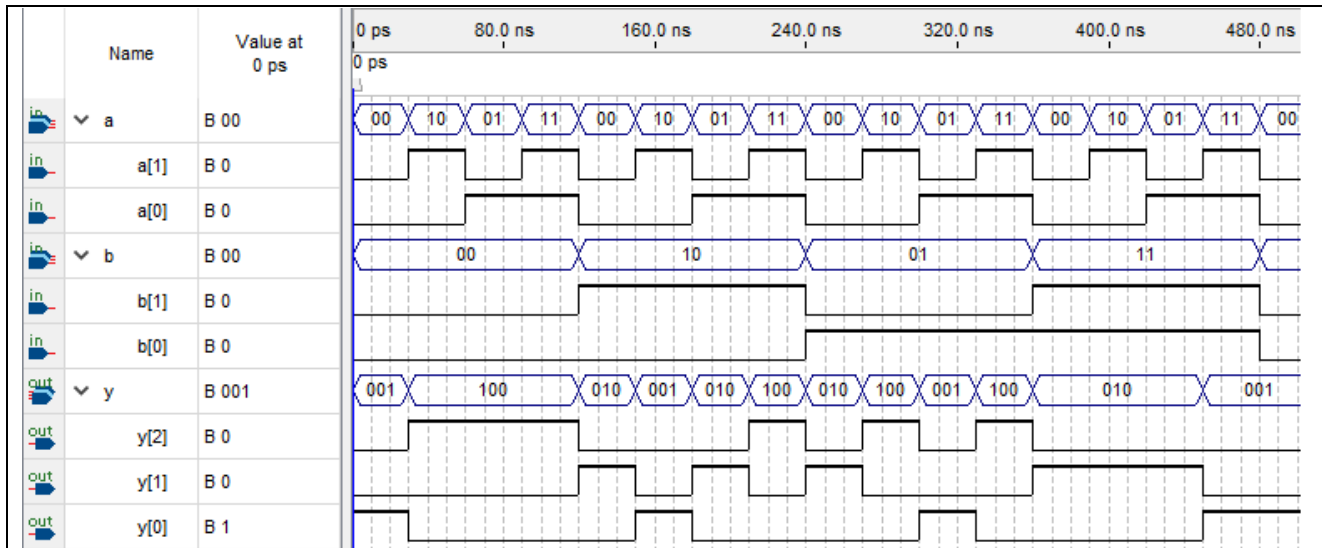Considere o seguinte diagrama temporal, resultante da simulação de um comparador com entradas $a[1..0]$ e $b[1..0]$ e saídas $y[2..0]$ que disponibilizam os resultados das comparações "<", "=" e ">".



1. [1 valor] Relativamente a este diagrama temporal, qual o período do sinal de entrada que comuta com maior frequência? Qual o valor da frequência? Identifique o sinal e apresente os cálculos que efetuar.

2. [1 valor] Com base no diagrama temporal apresentado, identifique, **justificando**, a função de cada uma das saídas.

3. [1 valor] Com base no diagrama temporal apresentado, indique se as comparações são realizadas com sinal (*signed*) ou sem sinal (*unsigned*). **Justifique a sua resposta.**

4. [2 valores] Complete o código VHDL que descreve o comparador capaz de produzir o diagrama temporal anterior. Use atribuições condicionais **when .. else** para especificar cada uma das saídas.

```
library IEEE;

use _____

use _____

entity Cmp2 is
  port(a : in std_logic_vector(1 downto 0);
        _____
        _____
end Cmp2;

architecture _____

begin
  y(0) <= _____

  y(1) <= _____

  y(2) <= _____


end _____
```

Área de rascunho

Nome e Apelido: _____ Assinatura: _____ N. Mec.: _____

Grupo III

Pretende-se conceber um circuito que mostre em decimal duas interpretações possíveis de um conjunto de 4 *bits*: como um inteiro sem sinal (valores entre 0 e 15) ou como um inteiro com sinal (valores entre -8 e 7). Por exemplo, o vetor “1100” pode ser mostrado como 12 ou -4. Para esse fim, foram desenvolvidos 3 módulos, cujos objetivos e esqueleto em VHDL são apresentados nas questões seguintes. Em todas as questões deverá completar o respetivo código VHDL.

 

1. [1.5 valores] O módulo **BCDDisplayDec** apresenta num *display* de 7 segmentos (como o ilustrado ao lado) **valores positivos entre 0 e 9**, ou um **sinal negativo** (apenas o segmento 6 aceso) ou **nada** (todos os segmentos apagados).

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity BCDDisplayDec is
    port(signIn      : _____
          numberIn   : _____
          displayOut  : _____);
end BCDDisplayDec;

architecture Behavioral of BCDDisplayDec is
begin
    process(_____)
    begin
        if (signIn = '1') then
            displayOut <= "_____";

        elsif (numberIn = "0000") then
            displayOut <= "_____";
        elsif (numberIn = "0001") then
            displayOut <= "1111001";
        elsif (numberIn = "0010") then
            displayOut <= "0100100";
        elsif (numberIn = "0011") then
            displayOut <= "_____";
        elsif (numberIn = "0100") then
            displayOut <= "0011001";
        elsif (numberIn = "0101") then
            displayOut <= "0010010";
        elsif (numberIn = "0110") then
            displayOut <= "0000011";
        elsif (numberIn = "0111") then
            displayOut <= "1111000";
        elsif (numberIn = "1000") then
            displayOut <= "_____";
        elsif (numberIn = "1001") then
            displayOut <= "0011000";
        else
            displayOut <= "1111111";
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

2. [1.5 valores] O módulo **Conv4Bit2BCD** converte para BCD um valor de 4 *bits* como um número sem sinal (binário natural) ou como um número com sinal (interpretado em complemento para 2).

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity Conv4Bit2BCD is
    port(isSigned      : _____ -- 0: unsigned integer
        numberIn      : _____ -- 1: signed integer
        lsBCDDigOut   : _____ -- binary input value
        msBCDDigOut   : _____ -- least significant digit
        signOut       : _____ -- most significant digit
    ); -- minus sign
end Conv4Bit2BCD;

architecture Behavioral of Conv4Bit2BCD is
begin
    process(_____ ) is
    begin
        if (isSigned = '1') then -- abs means absolute value
            lsBCDDigOut <= std_logic_vector(abs(signed(numberIn)));
            msBCDDigOut <= "1111";
            signOut      <= _____;
        else
            lsBCDDigOut <= _____;
            msBCDDigOut <= _____;
            signOut      <= '0';
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

3. [2 valores] O módulo **DisplaySystem** apresenta um valor de 4 *bits*, indicado através dos interruptores **SW**, em dois *displays* de 7 segmentos. Quando o interruptor de pressão **KEY0** é pressionado, o valor de 4 *bits* é interpretado como um inteiro sem sinal, caso contrário é interpretado como um inteiro com sinal (complemento para 2). Declare os sinais que entender necessários.

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity DisplaySystem is
    port(KEY      : _____
        SW       : _____
        HEX0     : _____
        HEX1     : _____);
end DisplaySystem;

architecture Structural of DisplaySystem is

begin
    bin_bcd_decoder : entity work.Conv4Bit2BCD (Behavioral)
        port map(isSigned => _____
            numberIn  => _____
            lsBCDDigOut => _____
            msBCDDigOut => _____
            signOut   => _____);


    display_dec_0 : entity work.BCDDisplayDec (Behavioral)
        port map(signIn  => _____
            numberIn  => _____
            displayOut => _____);

    display_dec_1 : entity work.BCDDisplayDec (Behavioral)
        port map(signIn  => _____
            numberIn  => _____
            displayOut => _____);
end Structural;
```

Nome e Apelido: _____ Assinatura: _____ N. Mec.: _____

Grupo IV

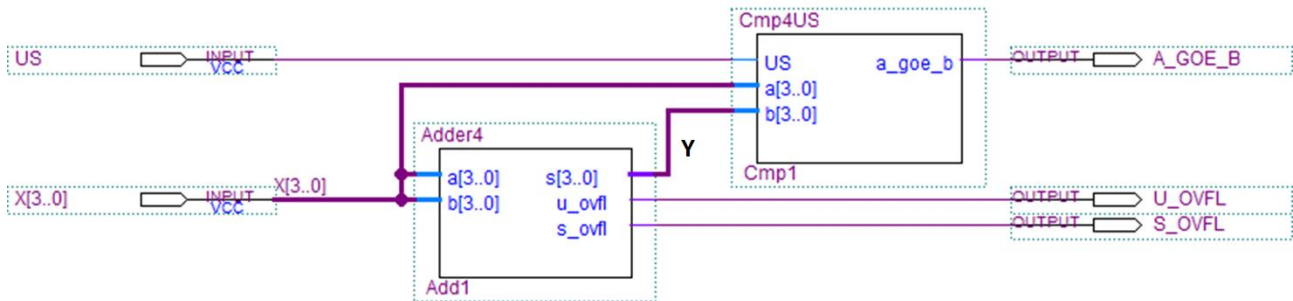Analise o sistema digital apresentado na figura seguinte.




Adder4 é um somador de 4 bits. **u_ovfl** e **s_ovfl** são indicadores de *overflow* (activos ao nível '1'):

- **u_ovfl** assume que os valores nas entradas **a** e **b** são números sem sinal (binário natural);
- **s_ovfl** assume que os valores nas entradas **a** e **b** são números com sinal (representação em complemento para 2).

Cmp4US é um comparador de 4 bits cuja saída **a_goe_b** fica activa (i.e. com valor lógico '1') quando o valor na entrada **a** é maior do que ou igual ao valor na entrada **b** (*a greater than or equal to b*). A entrada **US** especifica o modo de comparação:

- com **US** = '0' os valores nas entradas **a** e **b** serão encarados como números sem sinal (binário natural);
- com **US** = '1' os valores nas entradas **a** e **b** serão encarados como números com sinal (representação em complemento para 2).

 1. [2.5 valores] O diagrama seguinte mostra uma sequência de vectores de teste aplicados às entradas do sistema (**X[3..0]** e **US**). Desenhe as correspondentes formas de onda das saídas (**Y**, **S_OVFL**, **U_OVFL** e **A_GOE_B**). À semelhança de **X**, os valores de **Y** devem ser indicados em hexadecimal.



2. [2.5 valores] Complete o seguinte código VHDL para **Adder4**. Lembre que, na adição de números com sinal, ocorre *overflow* se e só se os transportes (*carry*) de e para o *bit* mais significativo (*MSbit*) não forem iguais. Comece por acrescentar as instruções para obter o *carry* do *MSbit* (o *carry* para o *MSbit* já está contemplado). Declare os sinais adicionais que entender necessários. Complete depois o código referente às saídas.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity Adder4 is
    port(a, b      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          s        : out std_logic_vector(3 downto 0);
          u_ovfl   : out std_logic;
          s_ovfl   : out std_logic);
end Adder4;

architecture Behavioral of Adder4 is

    signal ta4, tb4, ts4      : unsigned(3 downto 0);

    signal MSbitCin, MSbitCout : _____

begin
    ta4      <= '0' & unsigned(a(2 downto 0));
    tb4      <= '0' & unsigned(b(2 downto 0));
    ts4      <= ta4 + tb4;

    MSbitCin  <= ts4(3);                -- carry para o Most Significant bit
    MSbitCout <= _____; -- carry do Most Significant bit

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

end Behavioral;
```