

**Universidade de Aveiro – Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática**  
**Laboratório de Sistemas Digitais**

Ano Letivo 2013/14

**Mini-teste 2**

Nome: \_\_\_\_\_ N. Mec.: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

**Grupo I**

Desenhe o diagrama de estados de Mealy de uma máquina de estados finitos que compara as sequências binárias apresentadas nas suas entradas A e B. A sua função é activar a saída, Y, sempre que identificar a situação  $A=B$  em pelo menos 3 bits consecutivos. Analise o exemplo seguinte para melhor perceber o funcionamento pretendido.

A:     0 1 0 **1 0 1** 0 0 1 1 **0 0 1 1** 0 1 0

B:     0 1 1 **1 0 1** 1 0 1 0 **0 0 1 1** 0 0 1

Y:     0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

**Sugestão:** Pode usar notação algébrica para exprimir as condições de transição de estado.

## Grupo II

1. Identifique, justificando, o modelo de máquina de estados representada no diagrama de estados abaixo.

2. Complete o programa abaixo de acordo com o diagrama de estados (respeite os nomes indicados).

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity MyStateMachine is
    port (clk      : in std_logic;
          _____ : in std_logic;
          _____ : _____ std_logic);
end MyStateMachine;
```

```
architecture STM of MyStateMachine is
```


```
    type MyST is ( _____
    signal _____, _____ : _____
```

```
begin
    main : process(_____)
    begin
        case ____ is
            when _____ =>
```

```
            end case;
        end process;
```


```
        control : process (clk)
        begin
            if (rising_edge(clk)) then
                CS <= NS;

             end if;
        end process;
    end STM;
```


 
### Grupo III

O sistema sequencial síncrono da figura implementado segundo o modelo de Moore compara duas sequências binárias A e B. A saída Y estará *active high* sempre se verificar a situação A=B em pelo menos 3 bits consecutivos. O sistema tem ainda uma entrada de reset assíncrona *active-low* que conduz o sistema ao estado inicial com a saída a "0".



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity ABcompareTb is
end ABcompareTb;

architecture Stimulus of ABcompareTb is
    signal s_reset, s_clk: std_logic;
    signal s_A,s_B s_Y : std_logic;

begin
    uut : entity work.ABCompare(Behav)
        port map(reset => s_reset,
                 ck    => s_clk,
                 A     => s_A,
                 B     => s_B,
                 Y     => s_Y);

    clock_proc : process
    begin
        s_clk <= '1'; wait for 50 ns;
        s_clk <= '0'; wait for 50 ns;
    end process;

    stim_proc : process
    begin
        s_reset <= '0'; s_A <= '0'; s_B <= 0; wait for 250 ns;
        s_reset <= '1'; wait for 100 ns;
        s_A <= '1'; s_B <= '1'; wait for 100 ns;
        s_A <= '0'; s_B <= '1'; wait for 100 ns;
        s_A <= '1'; s_B <= '1'; wait for 100 ns;
        s_A <= '0'; s_B <= '0'; wait for 100 ns;
        s_A <= '1'; s_B <= '1'; wait for 100 ns;
        s_A <= '0'; s_B <= '1'; wait for 100 ns;
        s_A <= '0'; s_B <= '0'; wait for 100 ns;
        s_A <= '1'; s_B <= '1'; wait for 100 ns;
        s_A <= '1'; s_B <= '0'; wait for 100 ns;
        s_A <= '0'; s_B <= '0'; wait for 200 ns;
        s_A <= '1'; s_B <= '1'; wait for 200 ns;
        s_A <= '0'; s_B <= '0'; wait for 100 ns;
        s_A <= '1'; s_B <= '0'; wait for 100 ns;
        s_A <= '0'; s_B <= '1'; wait for 100 ns;
    end process;
end Stimulus;
```

1. Complete adequadamente o diagrama temporal no sentido de demonstrar o funcionamento do detetor de sequências. Tenha em conta as especificações do código *testbench*, e justifique a evolução temporal dos sinais que considera relevantes para a simulação.

